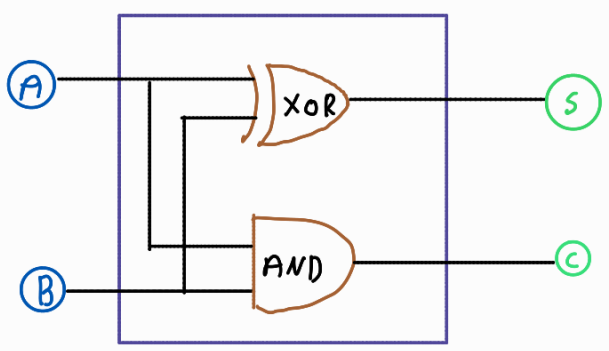


half adder;

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = A \oplus B$$

$$C = A \& B$$



full adder;

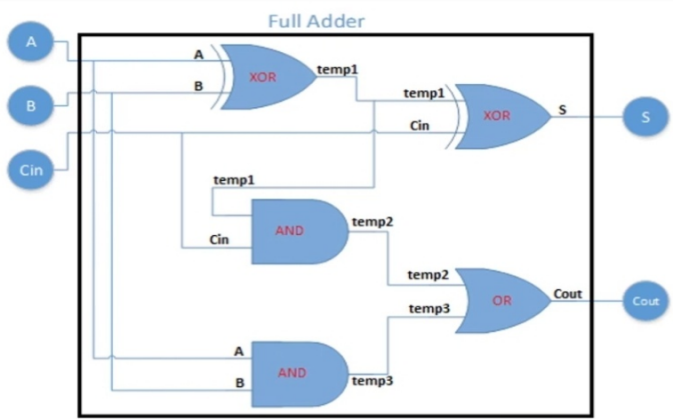


Figure 2: Full Adder, Carry In (Cin), Sum (S), Carry Out (Cout)

$$S = (A \oplus B) \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = (A \& B) \vee (A \& C_{in}) \vee (B \& C_{in})$$

C <sub>in</sub>	A	B	S	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

modulor;

